

 $\equiv$ 


≣

Ŋ

(?)

命

B

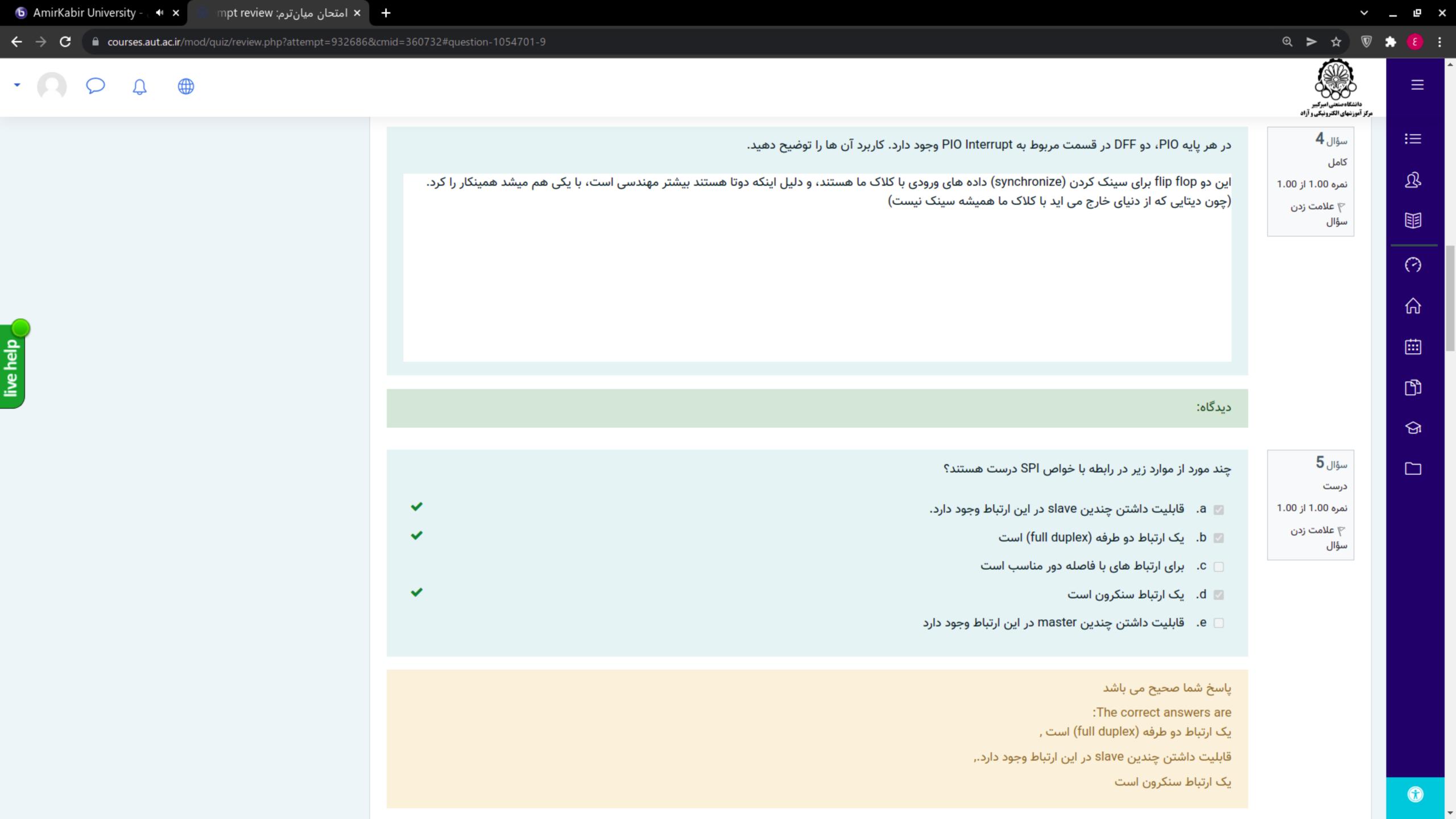



🛨 🛚 א امتحان میانترم: mpt review

⑤ AmirKabir University - √ ▼

 $\equiv$ 

≣


(?)

命

 $\bigcirc$ 

ß

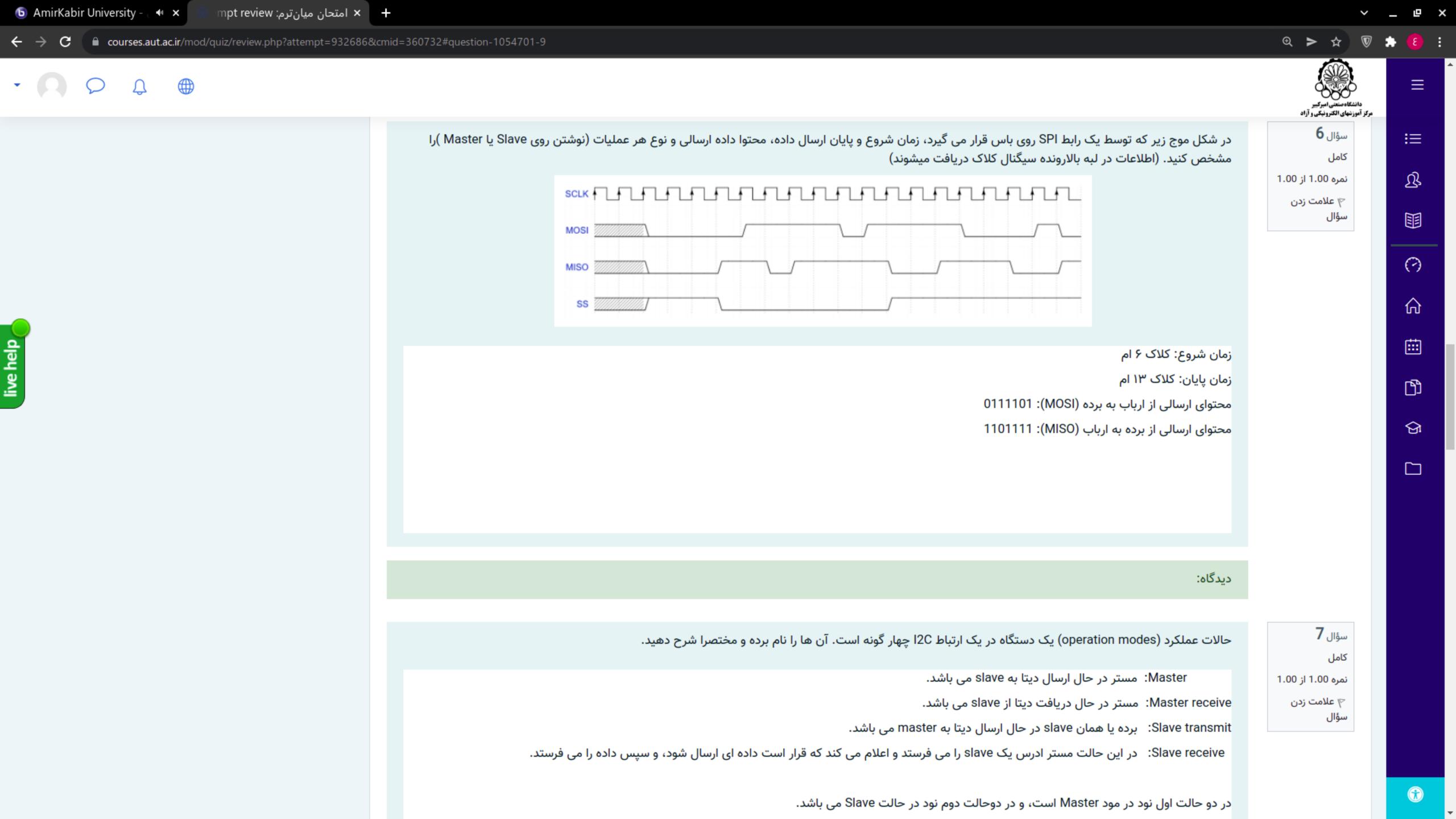محتول، ارسالي از برده به ارباب (MISO): 1101111





دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

∷

نمره 1.00 از 1.00

🖓 علامت زدن

سؤال

(?)

 $\equiv$ 

命

B

در مدار شکل زیر اگر در حالت آسنکرون باشیم و مقدار MCK = 4GHz و MCK/DIV = 512MHz باشد برای رسیدن به Baud rate = 4Kbps مقادیر سه رجیستر ,USCLKS

Sampling

➤ Clock

دیدگاه:

Master receive: مستر در حال دریافت دیتا از slave می باشد.

Slave transmit: برده یا همان slave در حال ارسال دیتا به master می باشد.

در دو حالت اول نود در مود Master است، و در دوحالت دوم نود در حالت Slave می باشد.

CD, OVER به ترتیب از چپ به راست چه مقادیری باید داشته باشد؟(۱K را برابر 1024 در نظر بگیرید)

سؤال **8** درست نمره 1.00 از 1.00 🖓 علامت زدن سؤال


USCLKS CD CD MCK SCK MCK/DIV SCK Reserved 16-bit Counter **FIDI** SYNC **OVER** Sampling Divider **Baud Rate** → Clock

SYNC

USCLKS = 3

Slave receive: در این حالت مستر ادرس یک slave را می فرستد و اعلام می کند که قرار است داده ای ارسال شود، و سپس داده را می فرستد.

(1)

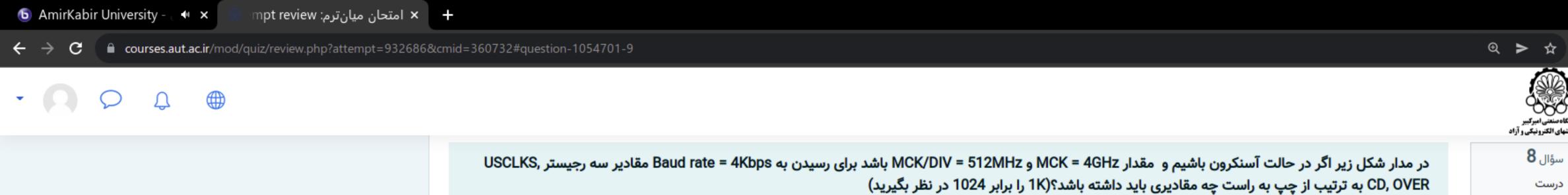

CD

16-bit Counter

CD

SYNC

USCLKS = 3\_

USCLKS

MCK

MCK/DIV

SCK Reserved



🖓 علامت زدن

سؤال

درست نمره 1.00 از 1.00

Ω̈́

∷

 $\equiv$ 

(?)

命 

ß

00,0x8000,1 .c O

SCK

Baud Rate

→ Clock

Sampling

01,0x8000,1 .a

01,0x2000,0 .b

➤ Clock

SYNC

FIDI

**OVER** 

Sampling

Divider

00,0x2000,0 .d (

پاسخ شما صحیح می باشد

پاسخ درست « 01,0x2000,0» است.

live help



دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

سؤال **9** 

كامل

≣

 $\equiv$ 

(?)

命

 $\bigcirc$ 

ß

نمره 0.50 از 1.00 🖓 علامت زدن

سؤال

فرض کنید در یک کانال ارتباطی UART مقدار پهنای باند فرستنده برابر 1Mbps و قالب بستههای ارسالی به صورت زیر باشد:

	Start	Data	Parity	Stop
ľ	1bit	8bit	1bit	2bit

موارد زیر را محاسبه کنید:

الف) مقدار Baud rate فرستنده

ب) مقادیر مجاز برای Baud rate گیرنده

الف) چون در بسته ما ۱۲ بیت موجود می باشد، باید داشته باشیم:

baud rate = 12 \* 1 Mbps = 12 Mbps

ب) مقدار baud rate بين گيرنده و فرستنده مي تواند تا ۱۰درصد فرق كند، يعني داريم: baud rate = 12 Mbps ± 1.2 Mbps

دیدگاه:

مقدار پهنای باند یعنی ارسال داده مفید از آنجایی که از هر 12 بیت داده ارسالی 8 بیت آن مفید است 12/8 Mbps=1.5

در تبدیل آنالوگ به دیجیتال چرا انتخاب بازه مناسب برای VR- و VR+ اهمیت دارد و در صورتی که این بازه کوچک یا بزرگ انتخاب شود ه اتفاقی می افتد؟

بازه ما نباید آنقدر بزرگ باشد که متغیر ما هیچ وقت نتواند به ابتدا و انتهای ان برسد (یا حتی نزدیک شود) و نباید انقدر کوچک باشد که از حدودی که ما در نظر گرفته ایم بيرون بزند.

كامل نمره 1.00 از 1.00 🖓 علامت زدن

سؤال 10

**(1)** 

**a** courses.aut.ac.ir/mod/quiz/review.php?attempt=932686&cmid=360732#question-1054701-9

دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

كامل

سؤال

سؤال 10

نمره 1.00 از 1.00

🖓 علامت زدن

(?)

仚

ß

سؤال 11 كامل

نمره 1.00 از 1.00 🖓 علامت زدن سؤال

دیدگاه:

در تبدیل آنالوگ به دیجیتال چرا انتخاب بازه مناسب برای VR- و VR+ اهمیت دارد و در صورتی که این بازه کوچک یا بزرگ انتخاب شود ه اتفاقی می افتد؟

بازه ما نباید آنقدر بزرگ باشد که متغیر ما هیچ وقت نتواند به ابتدا و انتهای ان برسد (یا حتی نزدیک شود) و نباید انقدر کوچک باشد که از حدودی که ما در نظر گرفته ایم بيرون بزند.

اگر بازه کوچک باشد: در این صورت برای خیلی از مقادیری که بیشتر از بیشترین حد ما، یا کمترین حد ما هستند ما یک عدد ثابت (بیشترین یا کمترین حدی که در نظر گرفته ایم) را خواهیم داشت که باعث میشود خطا بیشتر شود.

اگر بازه بزرگ باشد: باید مقدار حافظه بیشتری برای ذخیره آن استفاده کنیم در صورتی که به خیلی از انها نیازی نداریم (یعنی هدر رفت منابع)، و اگر از حافظه کمی استفاده كنيم باعث ميشود خطا بيشتر شود.

انتخاب یک رنج مناسب و مقدار حافظه مناسب برای داده ها یک tradeoff محسوب میشود که ما باید مقداری که برای ما بهینه است را انتخاب کنیم.

## اگر از یک ماژول PWM ولتاژ ثابتی بگیریم، چه اطلاعاتی درمورد ولتاژ ورودی سیگنال دریافت می کنیم؟

طبق فرمول Average Voltage = Duty Cycle x High Voltage Level اگر ما در خروجی ولتاژ ثابتی بگیریم، یعنی اینکه duty cycle مقدار ثابتی دارد.

یا میتوان گفت که چون که ما فقط ولتاژ ۰ یا ۱ می توانیم تولید کنیم در حالتی که خروجی pwm ثابت است، یعنی یا کلا داریم صفر ارسال می کنیم (duty cycle = 0%) یا کلا داریم یک ارسال می کنیم (duty cycle=100%).

چه اطلاعاتی درمورد ولتاژ ورودی سیگنال دریافت می کنیم؟ نمیدونم، اگه منظور اینه که داریم یه ولتاژی از ورودی میگیریم، که خب طبیعتا باید بیایم از ADC استفاده کنیم که تبدیلش کنیم به سیگنال دیجیتال، که اون موقع مباحث quantization ارور و اینا مطرحه، دیگه به جز اون میمونه ولتاژی که pwm تولید میکنه که اونم باید میانگینش تو یه زمان مشخص برابر با میانگین ولتاژی باشه که به اصطلاح داریم fake اش میکنیم.